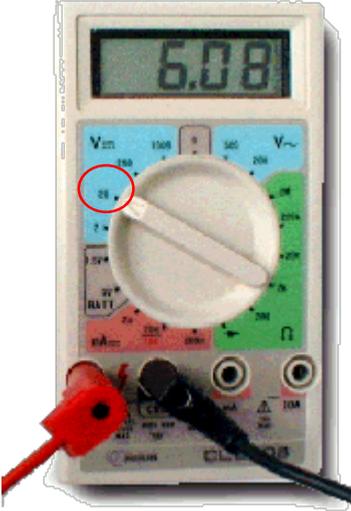
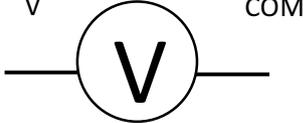
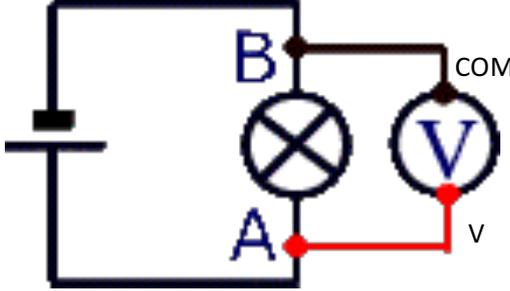


Fiche méthode**La tension du courant électrique**

Observation : Selon le réglage du générateur, la luminosité des lampes est différente

Interprétation : Le générateur est caractérisé par la tension délivrée.

La tension électrique est la différence « d'états électriques » entre deux points d'un circuit ou les deux bornes d'un dipôle. (=différence de hauteur)

Grandeur physique	Unité	Instrument de mesure
Tension du courant électrique	Volt	Voltmètre
<p>On note $U_{AB} = 6,08 \text{ V}$</p> 	<p>Symbole : V</p> <p>Autres unités : Le millivolt : mV 1 V = 1000 mV Le kilovolt : kV 1 kV = 1000 V</p>	<p>On le schématise par :</p>  <p>Il se branche en dérivation dans le circuit, le courant rentre par la borne V et sort par la borne Com.</p>  <p>Pour brancher un voltmètre il faut deux fils.</p>

Calibre 20 V